

# **PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN**

Latihan Week 3



**Nama**

Aditya Atadewa

**NIM**

2341720174

**Kelas**

1A


**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA**

## Latihan

Buat program untuk menghitung nilai tagangan V yang ada di dalam rangkain di bawah ini, jika diketahui nilai R1, R2, R3, R4 dan I.

Rumus :  $V = I \times R_{total}$

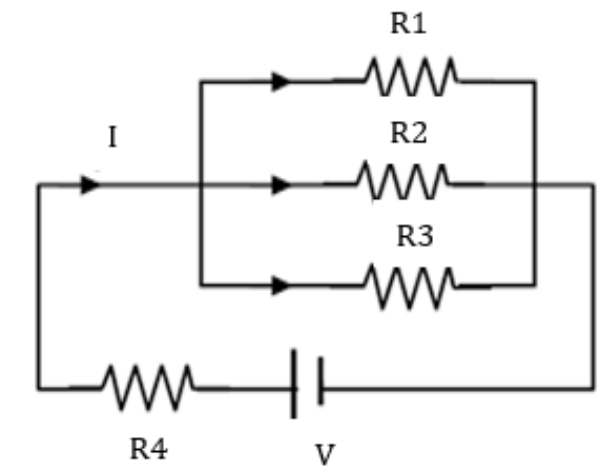

Jawab :

- Code Program

```
1  import java.util.Scanner;
2  public class Latihan03 {
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner input = new Scanner (System.in);
6          int r1, r2, r3, r4, i;
7          float rp, totalRp, rt, v;
8
9          System.out.println(x:"Menghitung Nilai Tegangan (V) Sesuai Gambar");
10         System.out.print(s:"Masukkan nilai R1\t: ");
11         r1 = input.nextInt();
12         System.out.print(s:"Masukkan nilai R2\t: ");
13         r2 = input.nextInt();
14         System.out.print(s:"Masukkan nilai R3\t: ");
15         r3 = input.nextInt();
16         System.out.print(s:"Masukkan nilai R4\t: ");
17         r4 = input.nextInt();
18         System.out.print(s:"Masukkan nilai I\t: ");
19         i = input.nextInt();
20     }
```

```
21      //Menghitung nilai Rp
22      rp = 1.0f/r1+1.0f/r2+1.0f/r3;
23      totalRp = 1/rp;
24      //Menghitung nilai R total
25      rt = r4 + totalRp;
26      //Menghitung nilai V
27      v = i*rt;
28
29      System.out.println(x:"\nHasil Perhitungan Nilai Tegangan (V)\n");
30      System.out.println(x:"Perhitungan Hambatan Paralel");
31      System.out.println("1/Rp\t= 1/"+r1+" + 1/"+r2+" + 1/"+r3);
32      System.out.println("Rp\t= "+rp);
33      System.out.println("Rp\t= "+totalRp);
34
35      float rs = r4;
36      System.out.println(x:"\nPerhitungan Hambatan Total");
37      System.out.println(x:"R total\t= Rp + Rs");
38      System.out.println("R total\t= "+totalRp+" + "+rs);
39
40      System.out.println(x:"\nPerhitungan Nilai Tegangan");
41      System.out.println(x:"V\t= I x R total");
42      System.out.println("V\t= " +i+" x "+totalRp);
43      System.out.println("V\t= " +v+" Volt");
44
45  }
46 }
```

- Output

Menghitung Nilai Tegangan (V) Sesuai Gambar

Masukkan nilai R1 : 2  
 Masukkan nilai R2 : 3  
 Masukkan nilai R3 : 6  
 Masukkan nilai R4 : 4  
 Masukkan nilai I : 4

Hasil Perhitungan Nilai Tegangan (V)

Perhitungan Hambatan Paralel

$$1/R_p = 1/2 + 1/3 + 1/6$$

$$R_p = 1.0$$

$$R_p = 1.0$$

Perhitungan Hambatan Total

$$R_{\text{total}} = R_p + R_s$$

$$R_{\text{total}} = 1.0 + 4.0$$

Perhitungan Nilai Tegangan

$$V = I \times R_{\text{total}}$$

$$V = 4 \times 1.0$$

$$V = 20.0 \text{ Volt}$$

- Perhitungan secara manual

➤ Menghitung  $R_p$

$$1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

$$1/R_p = 1/2 + 1/3 + 1/6$$

$$1/R_p = 6/6$$

$$R_p = 1$$

➤ Menghitung  $R_{\text{total}}$

$$R_{\text{total}} = R_s + R_p$$

$$R_{\text{total}} = 4 + 1$$

$$R_{\text{total}} = 5$$

➤ Menghitung  $V$

$$V = I \times R_{\text{total}}$$

$$V = 4 \times 5$$

$$V = 20 \text{ Volt}$$